

# بنام خدا

شبیه سازی کامپیوتر مبنا

بر اساس کتاب معماری کامپیوتر، نوشته ی موریس مانو

استاد راهنما:

دکتر گلی

طراحان :

معین سلیمی سرتختی

محمد رضا رهنما فلاورجانی

محمد جواد ملکی کهکی



بهار ۱۳۹۴

## فهرست مطالب

۱	مقدمه
۲	گذرگاه مشترک برای تبادل داده (باس)
۳	واحد محاسباتی و منطقی ALU به همراه واحد شیفت دهنده
۶	واحد کنترل
۹	حافظه
۱۱	ثبات‌ها
۱۲	واحد نمایش
۱۳	معرفی نرم افزار 010 Editor
۱۴	نحوه‌ی کار با کامپیوتر

## مقدمه

هدف از این پروژه ، شبیه سازی کامپیوتری است که بر اساس کامپیوتر مبنای فصل پنجم کتاب "معماری کامپیوتر" (نوشته ی موریس مانو) عمل کند. این پروژه با استفاده از نرم افزار پروتئوس (Proteus) طراحی شده است

بخش های اصلی تشکیل دهنده ی کامپیوتر عبارت اند از:

- (۱) گذرگاه مشترک برای تبادل داده (باس)
- (۲) واحد محاسباتی و منطقی ALU به همراه واحد شیفت دهنده
- (۳) واحد کنترل
- (۴) حافظه
- (۵) ثبات ها
- (۶) واحد نمایش

این کامپیوتر قادر به انجام همه ی اعمالی است که کامپیوتر فصل پنجم کتاب مذکور پشتیبانی می کند

Moeinsalimi.sartakhti@gmail.com


Mohammadreza.rahnamaa@gmail.com

Mjmaleki94@gmail.com
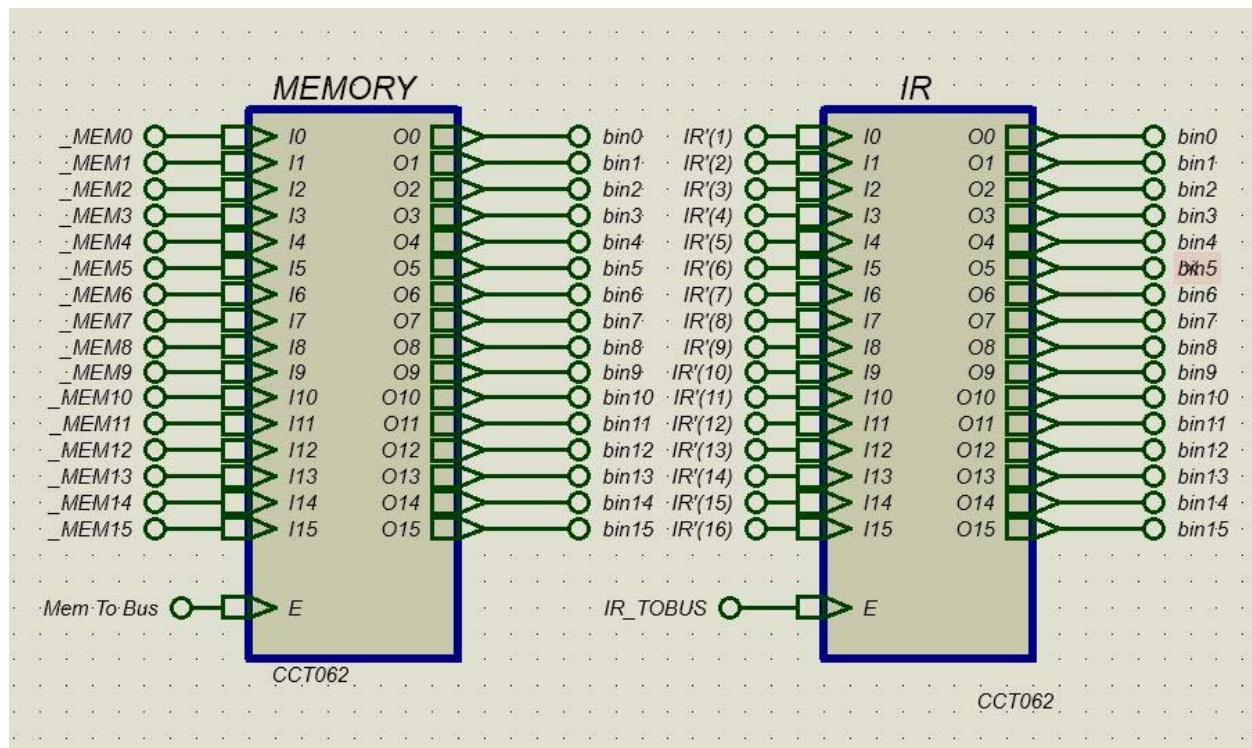
## گذرگاه مشترک برای تبادل داده (باس)

در واقع در این پروژه باس یک چیز فیزیکی نیست بلکه یک سری ترمینال هایی است که به ورودی همه ی ثابت ها وصل شده اند و از آن سو نیز باید کنترل کنیم که چه موقع ثابت ها و حافظه می توانند اطلاعات خود را روی این ترمینال ها بگذارند. این کنترل کردن ، بوسیله ی تعدادی بافر و یک سری تابع های کنترلی (که در واحد کنترل ایجاد شده اند) انجام شده است.

بعنوان نمونه دوتا از بافرها که کنترل می کنند چه موقع باید اطلاعات از حافظه و IR به باس منتقل شود را در شکل زیر می بینید. لازم به ذکر است که تابع های کنترلی و ورودی فعال ساز این بافرها در واحد کنترل تولید می شوند.




برای بقیه ی ثابت ها ( البته بجز ثابت های Input,Output) نیز به همین ترتیب یک بافر کنترلی وجود دارد.

## واحد محاسباتی و منطقی ALU به همراه واحد شیفت دهنده


سعی کردیم کل کامپیوتر بر اساس فصل پنجم طراحی شود اما ALU یک استثناء است. ALU این کامپیوتر بر اساس فصل چهارم طراحی شده. تنها تفاوت میان ALU فصل چهارم و پنجم در تعداد دستوراتی است که می‌توانند انجام دهند بگونه‌ای که اعمالی که ALU فصل چهارم قادر به انجامشان است بیشتر از اعمالی است که ALU فصل پنجم قادر به انجام دادن است. بنابراین ALU این کامپیوتر بر اساس فصل چهارم طراحی شد تا بتوان دستورات بیشتری را داشت.

توجه شود که کامپیوتر فعلی فقط می‌تواند دستورات فصل پنجم را پیاده سازی کند. برای مثال گرچه در ALU فصل چهارم اعمالی مثل OR کردن یا XOR کردن وجود دارد، اما در واحد کنترل این دستورات پشتیبانی نشده و اصلاً پیاده نشده‌اند. درواقع اگر در واحد کنترل دستورات OR و XOR و مشابه آن‌ها را اضافه کنیم در آن صورت می‌توان در این کامپیوتر اینگونه دستورات را نیز شبیه سازی و پیاده کرد

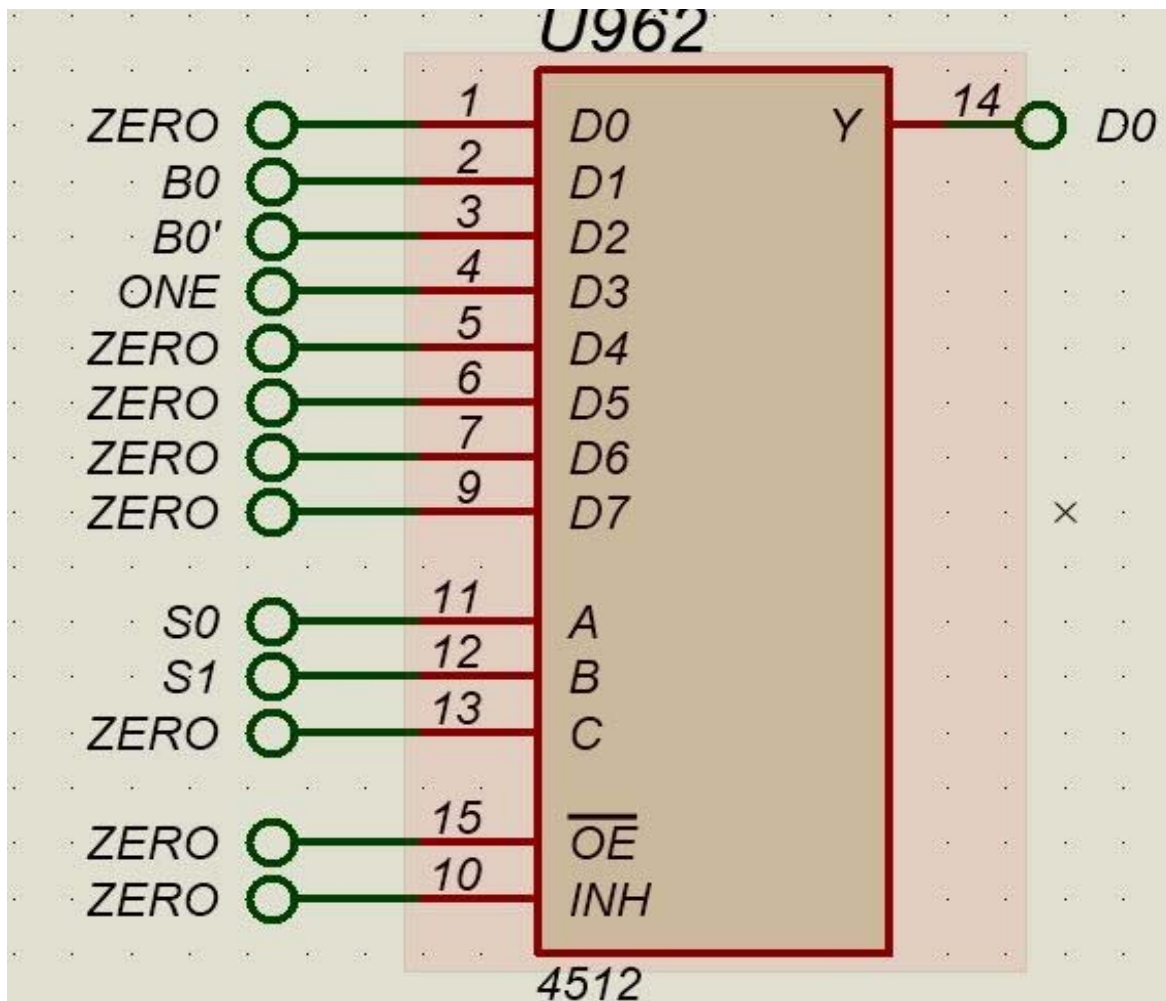در شکل زیر یک طبقه از واحد محاسباتی ALU را مشاهده می‌کنید که با خطوط انتخاب A,B میتوان ۴ حالت مختلف ایجاد کرد




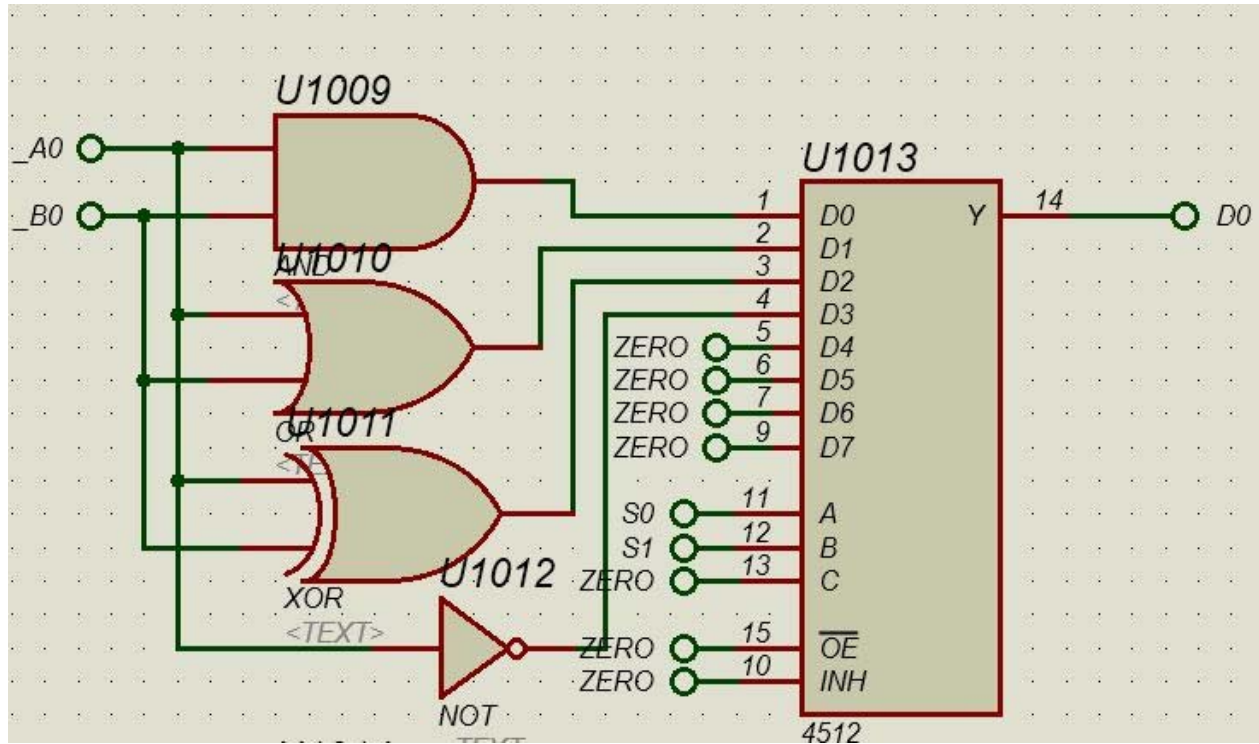در شکل زیر یک طبقه از واحد منطق ALU را مشاهده می کنید


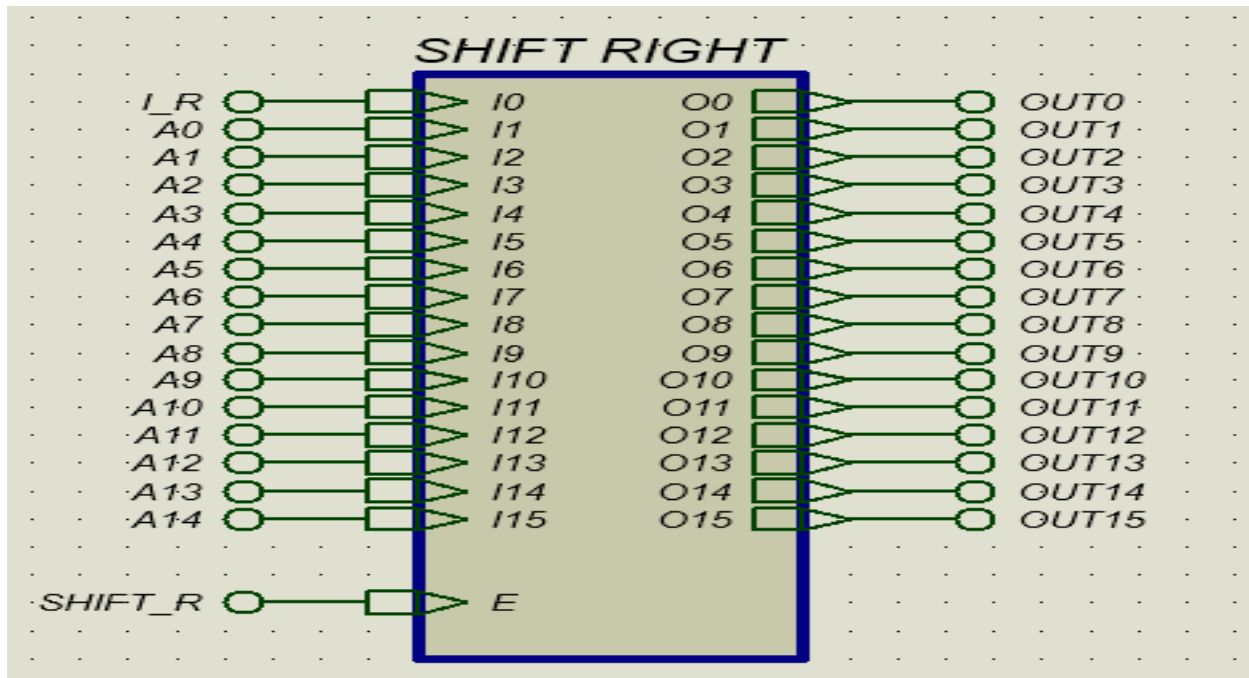
### بخش شیفت دهنده

برای انجام عمل شیفت از بافر استفاده کرده ایم . در شکل زیر بافری را که برای انجام عمل شیفت به راست طراحی شده مشاهده می کنید. لازم به ذکر است که سیگنال فعالساز این بافر از واحد کنترل صادر می شود.



## ورودی‌های ALU

می‌دانیم که ورودی‌های ALU باید از بین AC, DR, Input انتخاب شوند در حالیکه فقط دو ورودی برای ALU داریم. برای این کار ما یکی از ورودی‌های ALU را بصورت دائمی به AC وصل کرده‌ایم و برای ورودی دومی ALU از سه بافر کنترلی استفاده کردیم. این بافرها بررسی می‌کنند که آیا ورودی دوم ALU ثابت DR باید باشد یا Input باشد یا مانند ورودی اولی ALU، بازهم خود AC باشد؟

توجه کنید که هرگاه یکی از این بافرها فعال شود محتوای ثابت مربوطه به ورودی دومی ALU منتقل می‌شود.

\*خطوط فعالساز بافرها، از واحد کنترلی گرفته شدند.

## خروجی‌های ALU

بطور کلی ما در واحد ALU چهار بافر مختلف داریم: دوتا برای شیفت به راست و چپ، یکی برای انجام اعمال محاسباتی و یکی برای اعمال منطقی. اگر بخواهیم بطور واقعی به این ۳ بخش (واحد محاسبات، منطق، شیفت) نگاه کنیم باید ذکر کنیم که همه‌ی این ۳ بخش در هر لحظه، دارای جواب و خروجی هستند اما با استفاده از این بافرها کنترل می‌کنیم که در هر لحظه کدام جواب بر روی خروجی ALU قرار بگیرد.

## واحد کنترل


فلسفه‌ی بوجود آمدن واحد کنترل این بود که می‌باید همه‌ی قسمت‌ها اعم از واحد حافظه، ثبات‌ها و واحد ALU در زمان مقرر وظایف مربوط به خود را انجام دهند در واقع اجازه‌ی انجام وظایف قسمت‌های مختلف کامپیوتر، توسط سیگنال‌های کنترلی در واحد کنترل صادر می‌شود.

بعنوان مثال یکی از وظایف این واحد، تولید سیگنال‌های کنترلی مربوط به بار شدن ثباتی مثل AC است. برای تولید اینگونه سیگنال‌ها ابتدا باید جدول تابع‌های کنترلی و ریز عملیات کامپیوتر مبنا را تهیه کرد که این جدول در زیر آمده است:

واکشی	$R'T_0: AR \leftarrow PC$
مرزگشایی یا دیگد	$R'T_1: IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC + 1$ $R'T_2: D_0, \dots, D_7 \leftarrow \text{دیگد } IR(12-14),$ $AR \leftarrow IR(0-11), I \leftarrow IR(15)$
غیر مستقیم	$D_7IT_3: AR \leftarrow M[AR]$
وقفه:	$T_0T_1T_2(IEN)(FGI + FGO): R \leftarrow 1$ $RT_0: AR \leftarrow 0, TR \leftarrow PC$ $RT_1: M[AR] \leftarrow TR, PC \leftarrow 0$ $RT_2: PC \leftarrow PC + 1, IEN \leftarrow 0, R \leftarrow 0, SC \leftarrow 0$
دستورات مراجعه به حافظه:	
AND	$D_0T_2: DR \leftarrow M[AR]$ $D_1T_0: AC \leftarrow AC \wedge DR, SC \leftarrow 0$
ADD	$D_1T_2: DR \leftarrow M[AR]$ $D_2T_0: AC \leftarrow AC + DR, E \leftarrow Count, SC \leftarrow 0$
LDA	$D_2T_2: DR \leftarrow M[AR]$ $D_3T_0: AC \leftarrow DR, SC \leftarrow 0$
STA	$D_3T_2: DR \leftarrow AC$ $D_4T_0: M[AR] \leftarrow DR, SC \leftarrow 0$
BUN	$D_4T_2: PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$
BSA	$D_5T_2: M[AR] \leftarrow PC, AR \leftarrow AR + 1$ $D_6T_0: PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$
ISZ	$D_6T_2: DR \leftarrow M[AR]$ $D_7T_0: DR \leftarrow DR + 1$ $D_7T_2: M[AR] \leftarrow DR$ اگر $(DR = 0)$ پس $(PC \leftarrow PC + 1), SC \leftarrow 0$
دستورات مراجعه به ثباتها:	
CLA	$D_7IT_2 =$ برای تمام دستورات مراجعه به ثباتها مشترک است
CLE	$IR, (i) = B_i (i = 0, 1, 2, \dots)$
CMA	$r: SC \leftarrow 0$
CME	$rB_{11}: AC \leftarrow 0$
CIR	$rB_{10}: E \leftarrow 0$
CIL	$rB_9: AC \leftarrow \overline{AC}$
INC	$rB_8: E \leftarrow \overline{E}$
SPA	$rB_7: AC \leftarrow shr AC, AC(15) \leftarrow E, E \leftarrow AC(0)$
SNA	$rB_6: AC \leftarrow shl AC, AC(0) \leftarrow E, E \leftarrow AC(15)$
SZA	$rB_5: AC \leftarrow AC + 1$
SZE	$rB_4: \text{اگر } (AC(15) = 0) \text{ پس } (PC \leftarrow PC + 1)$
HLT	$rB_3: \text{اگر } (AC(15) = 1) \text{ پس } (PC \leftarrow PC + 1)$
	$rB_2: \text{اگر } (AC = 0) \text{ پس } (PC \leftarrow PC + 1)$
	$rB_1: \text{اگر } (E = 0) \text{ پس } (PC \leftarrow PC + 1)$
	$rB_0: S \leftarrow 0$
دستورات ورودی و خروجی:	
INP	$D_7IT_2 =$ برای تمام دستورات ورودی/خروجی مشترک است
OUT	$IR, (i) = B_i (i = 6, 7, 8, 9, 10, 11)$
SKI	$P: SC \leftarrow 0$
SKO	$pB_{11}: AC(0-7) \leftarrow INPR, FGI \leftarrow 0$
ION	$pB_{10}: OUTR \leftarrow AC(0-7), FGO \leftarrow 0$
IOF	$pB_9: \text{اگر } (FGI = 1) \text{ پس } (PC \leftarrow PC + 1)$
	$pB_8: \text{اگر } (FGO = 1) \text{ پس } (PC \leftarrow PC + 1)$
	$pB_7: IEN \leftarrow 1$
	$pB_6: IEN \leftarrow 0$




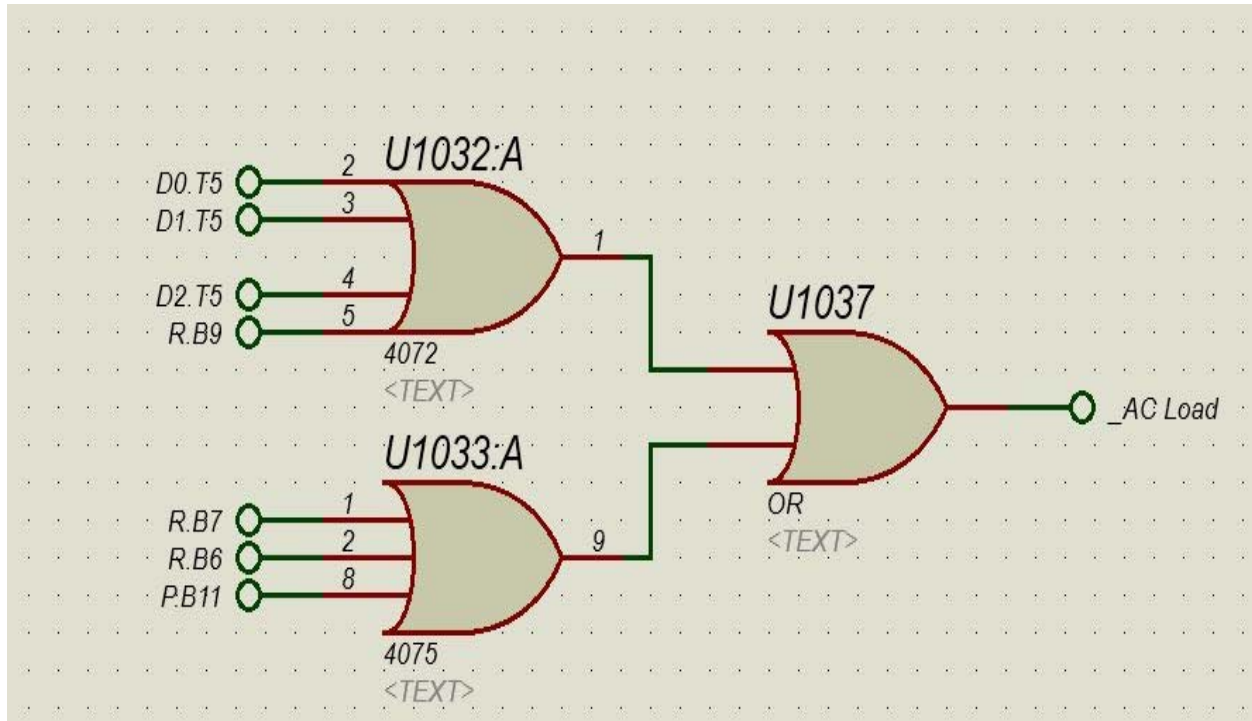اکنون با مراجعه به این جدول می‌توان زمان‌ها و پیش‌شرط‌هایی را که در آن ثبات AC آماده‌ی بار شدن می‌شود پیدا کرد و سپس همه‌ی این حالت‌ها را در بار شدن AC تاثیر داد که ما در واحد کنترل ، بگونه‌ی زیر عمل کرده‌ایم



برای بقیه‌ی ثبات‌ها نیز به همین ترتیب عمل کردیم .

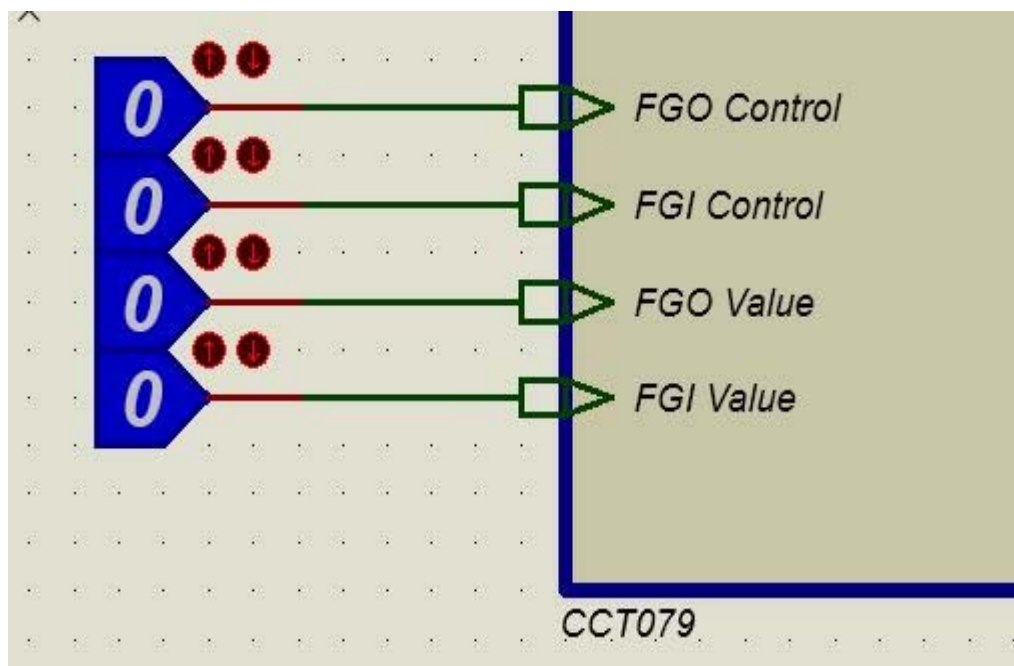شکل زیر مربوط به بخشی از ورودی‌های واحد کنترل است که توضیحات مربوط به آن در صفحه‌ی بعد آمده است



بعضی اوقات باید کاربر قادر باشد تا مقدار دلخواهی از ثبات ورودی را به ثبات اکومولیتور منتقل کند. برای این کار باید بتواند بصورت دستی مقدار FGO را تغییر دهد. اگر FGO Control را برابر با یک کنیم ، در آن صورت کنترل FGO از حالت خودکار خارج شده و مقداردهی آن دستی می شود و اکنون می توان به FGO Value مقدار داد. منظور از FGO Value ، خود مقدار FGO است که بصورت دستی قابل تعیین می باشد

برای ثبات Output نیز همین قضایا برقرار است

علاوه بر این ، در واحد کنترل :

- ✓ رمزگشایی و دیکد شدن دستورات انجام می گیرد
- ✓ زمان های T0 تا T15 تولید می شود
- ✓ سیگنال های ورودی فلیپ فلاپ ها تولید می شود
- ✓ سیگنال های کنترلی جهت خواندن از حافظه و نوشتن در آن ایجاد می شود
- ✓ و ....

## حافظه

واحد حافظه از دو RAM ، دو ROM ، یک شمارنده و دو بافر کنترل کننده تشکیل شده است. حافظه‌ی RAM و ROM هر دو دارای ۱۰۲۴ کلمه ی ۸ بیتی هستند که از کنار هم گذاشتن دوتای آنها ، می‌توان حافظه‌ای با ۱۰۲۴ کلمه به طول ۱۶ بیت ایجاد کرد.

استفاده از ROM برای راحتی کار بود. به اینصورت که می‌توان در ROM یک فایل باینری آپلود کرد و سپس اطلاعات ROM را به RAM منتقل کرد. با این کار دیگر لازم نیست که با هر بار روشن کردن کامپیوتر ، یک سری اطلاعات طولانی را بصورت دستی وارد RAM کرد

**دلیل وجود شمارنده :** برای انتقال اطلاعات از ROM به RAM ابتدا خطوط داده‌ی ROM را به خطوط داده‌ی RAM متصل کردیم سپس باید در هر مرحله ، یک آدرس یکسان به ROM و RAM داد تا اطلاعات ROM از طریق خطوط داده ، به همان آدرس در RAM منتقل شود. ما نیاز داشتیم تا بطور خودکار آدرس ROM و RAM از صفر تا ۱۰۲۳ افزایش یابد و همزمان که این آدرس‌ها یکی یکی زیاد می‌شود داده‌های ROM به RAM منتقل شود. وظیفه‌ی شمارنده تولید این آدرس هاست که این شمارنده می‌تواند با کلاک کار کند یعنی با هر بار کلاک دادن به شمارنده می‌توان یک واحد در مقدار آدرس ROM و RAM افزایش شاهد بود.

البته لازم به ذکر است که این شمارنده به جای کار با کلاک با یک مولد (Generator) کار می‌کند. این مولد در هر ثانیه ، ۳۰ کلاک تولید می‌کند و در نتیجه در زمان خیلی کمی می‌توان کل اطلاعات ROM را به RAM منتقل کرد!


در مورد آدرس‌های ROM بگونه‌ای عمل کرده‌ایم که همیشه یکی از ROM ها زوج آدرس‌ها و دیگری فرد آدرس‌ها را نگهداری کنند تا بدین ترتیب همواره دو کلمه‌ی پشت سر هم را بتوانیم به RAM منتقل کنیم.

\*خروجی ROM به RAM متصل شده است که البته در شکل زیر RAM ها وجود ندارند

\*برای نوشتن در RAM ، باید ابتدا یک آدرس بر روی خطوط آدرس RAM قرار دهیم سپس داده‌ی متناظر را نیز آماده کنیم و آن را بر روی خطوط داده‌ی RAM بگذاریم. اکنون برای نوشتن در RAM کافیسیت سیگنال Write را از ۱ به صفر تغییر داد. با این کار ، داده‌ی مورد نظر در آدرس مربوطه ذخیره می‌شود

\*برای خواندن از RAM ، ابتدا آدرس مورد نظر را باید بر روی خطوط آدرس قرار دهیم سپس با یک نمودن خط Read ، داده‌ی مربوطه بر روی خطوط داده‌ی RAM ظاهر می‌گردد

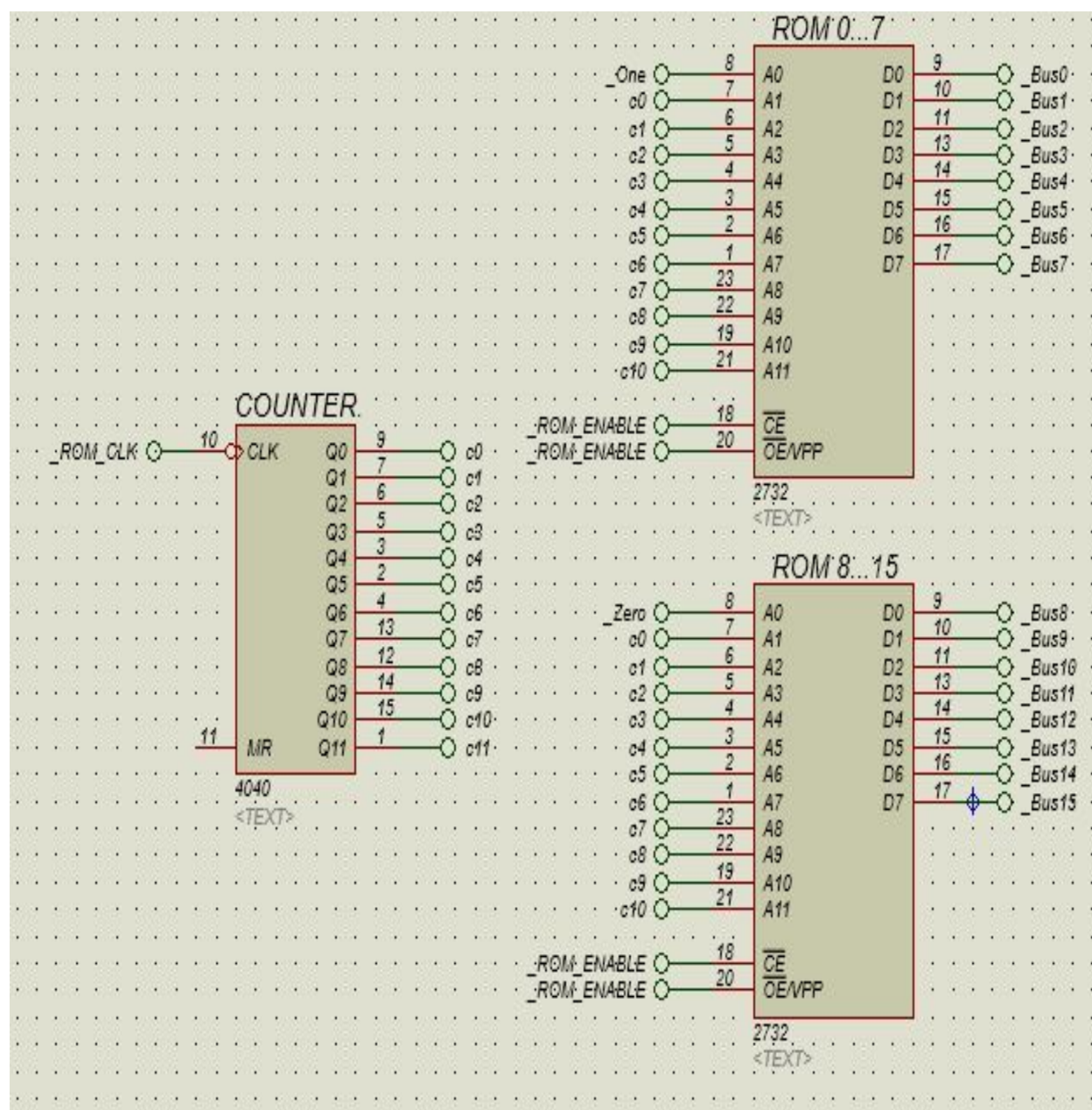
در شکل صفحه‌ی بعد هر دو ROM و شمارنده را در یک تصویر می‌توان مشاهده کرد


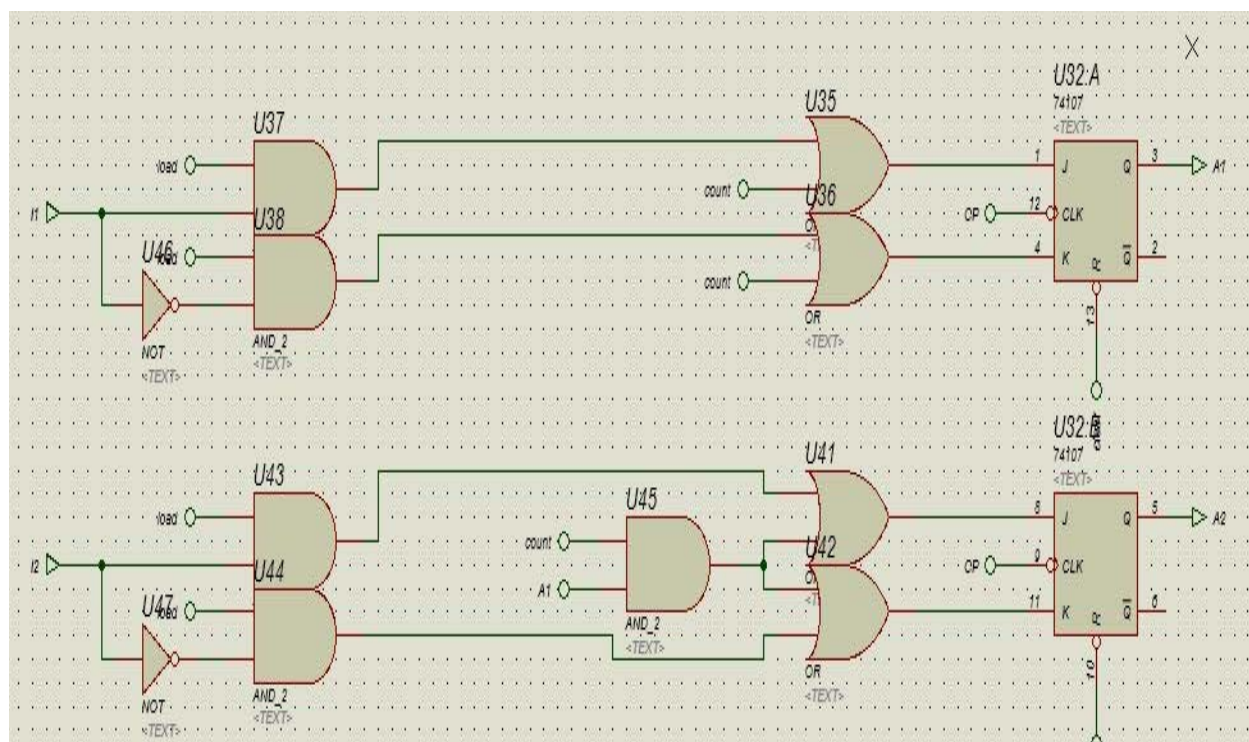
## ثبات‌ها

در این پروژه ۸ ثبات داریم. ۴ تا از آن‌ها ۱۶ بیتی هستند که عبارت‌اند از: AC, DR, IR, TR. ثبات‌های AR, PC نیز ۱۲ بیتی هستند همچنین ثبات‌های Input, Output هم ۸ بیتی می‌باشند. ساختار داخلی همه‌ی ثبات‌ها یکسان است با این تفاوت که بعضی از آن‌ها ۱۶ بیت ظرفیت دارند بعضی از آن‌ها ۱۲ بیت و برخی نیز ۸ بیت. همه‌ی ثبات‌ها دارای قابلیت بارگذاری، افزایش و پاک کردن هستند البته برای بعضی ثبات‌ها مانند IR, Output, Input این قابلیت غیر فعال شده، زیرا هیچ وقت به آن نیاز ندارند. ثبات‌ها از فلیپ فلاپ ساخته شده‌اند به همین دلیل است که خروجی آن‌ها با یک کلاک تاخیر قابل مشاهده است. بعنوان مثال اگر قرار باشد در زمان T1 به محتوای AC یک واحد افزوده شود در زمان T2 است که این تغییر در خروجی ثبات‌ها ایجاد می‌شود و قابل مشاهده خواهد بود.

در شکل زیر بخش کوچکی از ساختار داخلی ثبات‌ها قابل مشاهده است




در واقع ما در ساختار داخلی ثبات‌ها، یک شمارنده پیاده‌سازی کرده‌ایم که این شمارنده با کلاک ساعت کار می‌کند بطوریکه هرگاه لازم باشد محتوای خودش را پاک می‌کند هر وقت نیاز باشد شمارش آن متوقف می‌شود و همچنین می‌تواند از هر عدد دلخواه شروع به شمارش کند و نیز یک واحد به خودش اضافه کند. این مجموعه از قابلیت‌ها همان چیزی را ایجاد می‌کند که ما از ثبات انتظار داریم.


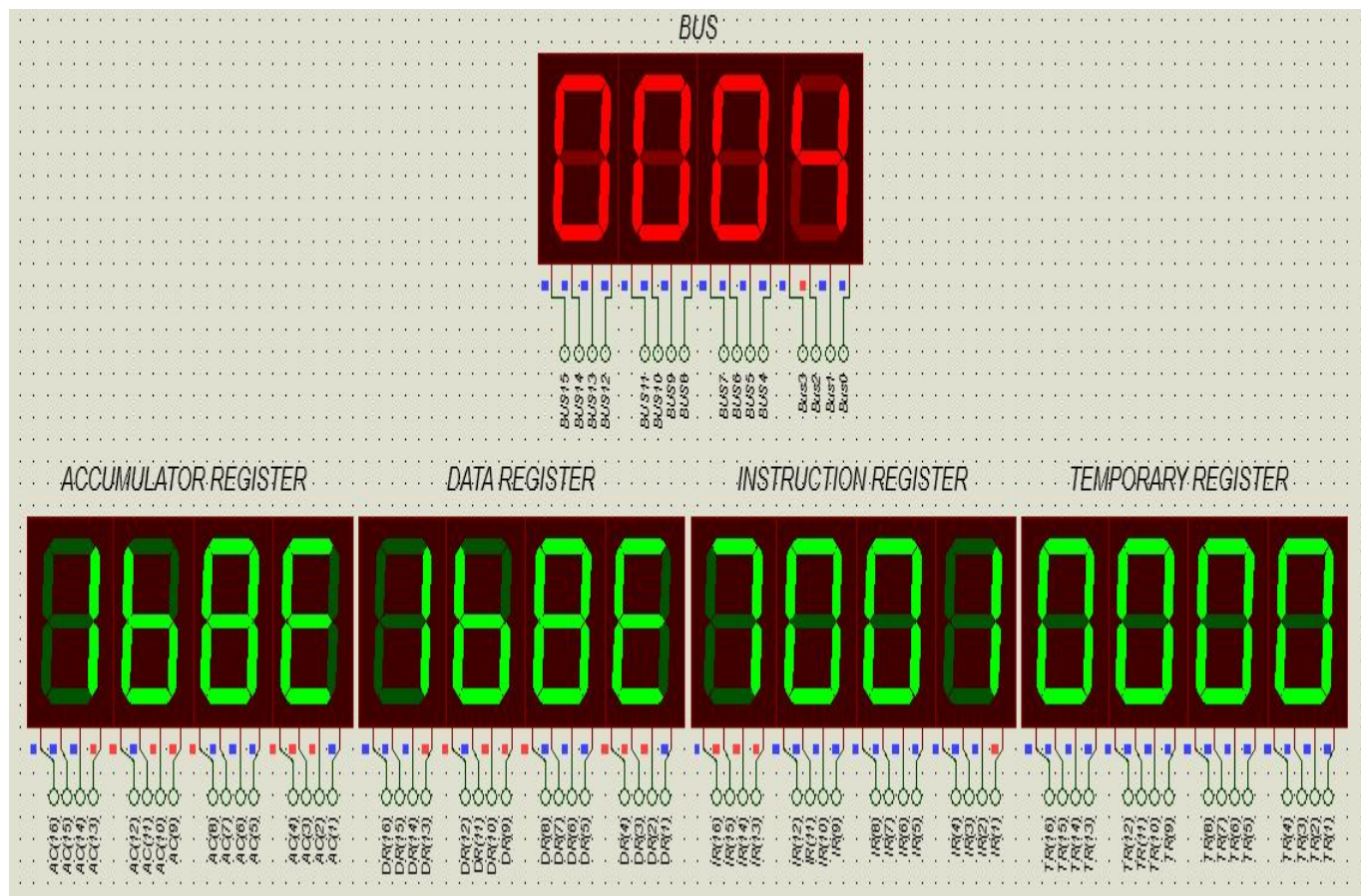
## واحد نمایش

واحد نمایش همانگونه که از نامش پیداست برای نمایش خروجی قسمت‌های مختلف کامپیوتر به کار می‌رود.

در شکل زیر بخشی از واحد نمایش اصلی را مشاهده می‌کنید



هر رقم در واحد نمایش بالا، در مبنای ۱۶ می باشد

به غیر از این واحد نمایش که ما آن را واحد نمایش اصلی نامیده‌ایم خروجی و ورودی ثابت‌ها، واحد کنترل، واحد ALU و واحد حافظه نیز همگی قادر به نمایش خروجی خود می‌باشند که نمایش آن‌ها در مبنای ۲ هستند

## معرفی نرم افزار 010 Editor

واضح است فایلی که ما به ROM می‌دهیم تبدیل به کد اسکی و در نهایت تبدیل به کد باینری می‌شود. از طرف دیگر ما می‌باید ابتدا دستورات را به باینری بنویسیم و سپس کاراکتر متناسب با آن را پیدا کنیم و آن را در یک فایل باینری ذخیره کنیم که پیدا کردن کاراکترهای مربوط به کدهای باینری مختلف بسیار مشکل است.


نرم افزار 010 Editor به ما این امکان را می‌دهد که کدهای خود را در مبنای ۱۶ بنویسیم و سپس این نرم افزار بطور خودکار آن را به کاراکترهای مربوطه تبدیل می‌کند و آن را در یک فایل ذخیره می‌کند. پس از اینکه دستورات مورد نظر را با استفاده از این برنامه نوشتیم و فایل مورد نظر نیز تولید شد ، حالا باید پسوند این فایل ایجاد شده را Bin بگذاریم . حالا فایل مورد نظر آماده‌ی Load شدن در ROM است که نحوه‌ی انجام این کار را در صفحه‌ی بعد ملاحظه می‌کنید.

## نحوه‌ی کار با کامپیوتر


برای استفاده از کامپیوتر و کار با آن ابتدا باید سراغ ROM رفت .

همانطور که در بحث های مربوط به حافظه ذکر کردیم ROM های مورد استفاده در این کامپیوتر قابلیت بارگذاری کردن و خواندن فایل را نیز دارند. برای این کار ابتدا باید به داخل واحد حافظه رفت. سپس بر روی ROM کلیک راست کرده و گزینه‌ی Edit Properties را انتخاب کرد اکنون می‌توان با دادن آدرس یک فایل (با پسوند Bin) ، ROM را مقدار اولیه داد.

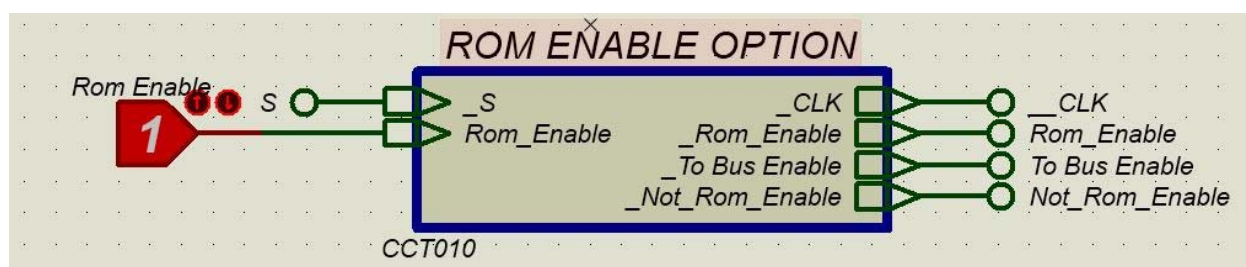برای گام بعد باید ROM را فعال نمود تا ROM وارد مدار گردد. مطابق شکل زیر باید فعالساز ROM را یک نمود



 
سپس کلید زیر را (منظور از کلید زیر ، کلید اولی است) از حالت Off به On تغییر می دهیم.



با این کار مولد ، صفر و یک هایی را که به سرعت دارد تولید می کند به شمارنده‌ی موجود در واحد حافظه تحویل می دهد و اطلاعات ROM به سرعت به RAM منتقل می‌شود .به همین ترتیب این صفر و یک های تولید شده ، به سرعت در اختیار خطوط Write نیز قرار گرفته و در نتیجه اطلاعات در RAM ذخیره می شوند

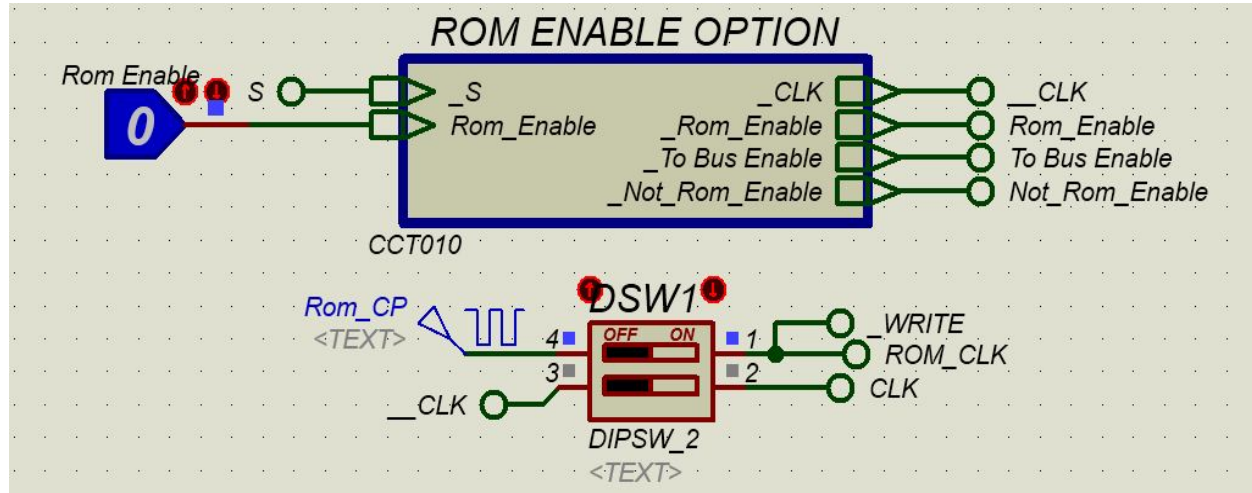پس از چند ثانیه باید ROM را از مدار خارج کرد برای این کار بایستی کلید بالایی را از حالت On به Off تغییر داد و ضمناً فعالساز مربوط به ROM را هم صفر کرد که این تغییرات در شکل صفحه‌ی بعد قابل مشاهده است





حالا می‌توان با On کردن کلید کلاک کامپیوتر و در عرض چند ثانیه ، مشاهده کرد که کامپیوتر وظیفه‌ی خود را به درستی انجام می‌دهد

❖ با انجام بررسی‌های عملی مشاهده شد که فرکانس مولد را می‌توان تا حدود 1M در ثانیه افزایش داد اما از این حدود به بعد ROM درست عمل نخواهد کرد و نخواهد توانست اطلاعات خودش را به درستی به RAM منتقل کند

\*مولد مربوط به پالس ساعت کامپیوتر نیز تقریباً به همین گونه عمل می‌کند و از حوالی 1M کلاک در ثانیه به بعد ، درست عمل نمی‌کند.

می‌توان فرکانس این مولد ها را نیز تغییر داد ، برای این کار باید بر روی قطعه‌ی مربوطه کلیک راست کرده و گزینه‌ی **Edit Properties** را انتخاب نمود. اکنون در این صفحه می‌توانیم هر عددی را که مناسب می‌دانیم برای مولد مورد نظر انتخاب کنیم.